

清华大学电子工程系

# 夏季学期实验指导书

---

实验版

V1.5

课程教学组

2017/6/20

## 目录

版本历史 .....	2
夏季学期实验要求及注意事项 .....	3
夏季学期实验教学安排表 .....	4
夏季学期实验：32 位 MIPS 处理器设计 .....	5

## 版本历史

版本	日期	说明
1.0	2012.6.16	初始版本
1.1	2012.6.28	1. ALU 功能表中，修正移位操作符错误； 2. ALU 功能示意图，修正选择器地址分配； 3. 单周期处理器指令集，将 Bgez 替换为 Bltz； 4. 单周期处理器功能框图中，添加 IRQ 信号； 5. 修改 DataMemory 地址为字节地址； 6. 调整 LED 和 Switch 地址分配，与代码保持一致； 7. 附件程序更新到 V1.2。
1.2	2013.6.17	8. 修改 ALU 输出端口名称； 9. 修改外部地址空间描述，统一地址为字节地址；
1.3	2014.4.28	10. 增加串口外设
1.4	2015.6.30	11. 修订支持指令集
1.5	2016.6.10	12. 将 ALU 中的 GEZ 替换为 LTZ 13. 修订支持指令集，BGEZ 替换为 BLTZ

## 夏季学期实验要求及注意事项

1. 实验分组进行，最多 3 人组成 1 组，实验评分分为现场验收和实验报告两部分。
2. 实验时间：小学期前三周，具体实验时间安排见后面“夏季学期教学实验安排表”。
3. 现场验收由助教根据现场硬件情况核定，按照小组进行验收（要求小组所有成员必须到场），现场成绩占个人成绩的 50%。
4. 实验报告可以小组完成，各部分必须标明完成人，报告成绩占个人总成绩的 50%。
5. 实验报告内容包括：实验目的；设计方案（原理说明及框图）；关键代码及文件清单；仿真结果及分析；综合情况（面积和时序性能）；硬件调试情况；思想体会。
6. 实验报告提交方式：实验报告(word 或者 pdf)和设计代码打包后提交到网络学堂，提交打包文件名按照“学号\_姓名\_实验编号”的规则命名。
7. 硬件实验板将在实验验收结束时上缴。
8. 第一次实验课所有同学必须到场，其他时间可以在主楼 9 楼机房完成实验，也可以在寝室或者其他地方自行完成实验，现场验收必须在指点时间段内的主楼 9 楼机房进行。
9. 根据综合结果，在流水线设计功能正确的所有小组中，具有最高时钟频率的前 10 个小组将可获得该实验 10%的加分，申请加分的小组需要单独提交申请，并需另提交一份代码和设计说明。
10. 注意，请同学们在遇到问题时，一定要先通过仿真自行查找原因，如果没有仿真结果，助教有权不予回答，请珍惜助教和其他同学的时间。
11. 实验严禁抄袭，有抄袭嫌疑（实验报告或者设计代码出现雷同、回答问题明显非个人完成等）的现场实验或者实验报告按零分处理。

夏季学期实验教学安排表

		周一	周二	周三	周四	周五
第 1 周 (6.26~ 6.30)	上午				SZ1/SZ2/SZ3	
	下午		SZ1/SZ2/SZ3 (答疑)		SZ1/SZ2/SZ3 (答疑)	
	晚上	SZ1/SZ2/SZ3 (上课)				
第 2 周 (7.3 ~ 7.7)	上午	SZ1/SZ2/SZ3		SZ1/SZ2/SZ3		SZ1/SZ2/SZ3
	下午	SZ1/SZ2/SZ3 (答疑)		SZ1/SZ2/SZ3 (答疑)		SZ1/SZ2/SZ3 (答疑)
	晚上					
第 3 周 (7.10~ 7.14)	上午		SZ1/SZ2/SZ3 (验收)		SZ1/SZ2/SZ3 (验收)	无
	下午					
	晚上					

- A. 最多 3 人组成实验小组，实验小组成员可在 SZ1、SZ2 和 SZ3 内部自行组合（但不能与 Xilinx 班跨班组合）。
- B. 时间段安排：上午 8：30~12：00，下午 13：30~17：00
- C. 验收时间：标识为“验收”的时间段，上午：9：00~11：00，下午 14：00~16：00。
- D. 答疑时间：标识为“答疑”的时间段，上午：9：00~11：00，下午 14：00~16：00。
- E. 其他时间：没有标识的时间段，无助教值班，请自行上机实验。

夏季学期实验：32 位 MIPS 处理器设计

实验名称：32 位 MIPS 处理器设计

实验目的：熟悉现代处理器的基本工作原理；掌握单周期和流水线处理器的设计方法。

实验原理：

参考教材第五章和第六章相关内容。

实验内容：

实验分为三个阶段，按照次序依次进行。

1. 设计一个 32 位 ALU（30%）。


实现基本的算术、逻辑、关系、位与移位运算，ALU 功能表如下所示：

类型	功能	ALUFun	描述
算术	ADD	000000	$S=A+B$
	SUB	000001	$S=A-B$
位运算	AND	011000	$S=A\&B$
	OR	011110	$S=A B$
	XOR	010110	$S=A^B$
	NOR	010001	$S=\sim(A B)$
	“A”	011010	$S=A$
移位运算	SLL	100000	$S=B<<A[4:0]$
	SRL	100001	$S=B>>A[4:0]$
	SRA	100011	$S=B>>a[4:0]$ 算术移位
关系运算	EQ	110011	If(A==B) S=1 else S=0
	NEQ	110001	If(A!=B) S=1 else S=0
	LT	110101	If(A<B) S=1 else S=0
	LEZ	111101	If(A<=0) S=1 else S=0
	LTZ	111011	If(A<0) S=1 else S=0
	GTZ	111111	If(A>0) S=1 else S=0

ALU 端口如下表所示

名称	类型	描述
A[31:0]	输入	操作数 1
B[31:0]	输入	操作数 2
ALUFun[5:0]	输入	ALU 功能
Sign	输入	运算符号，1：有符号；0：无符号
Z[31:0]	输出	结果输出

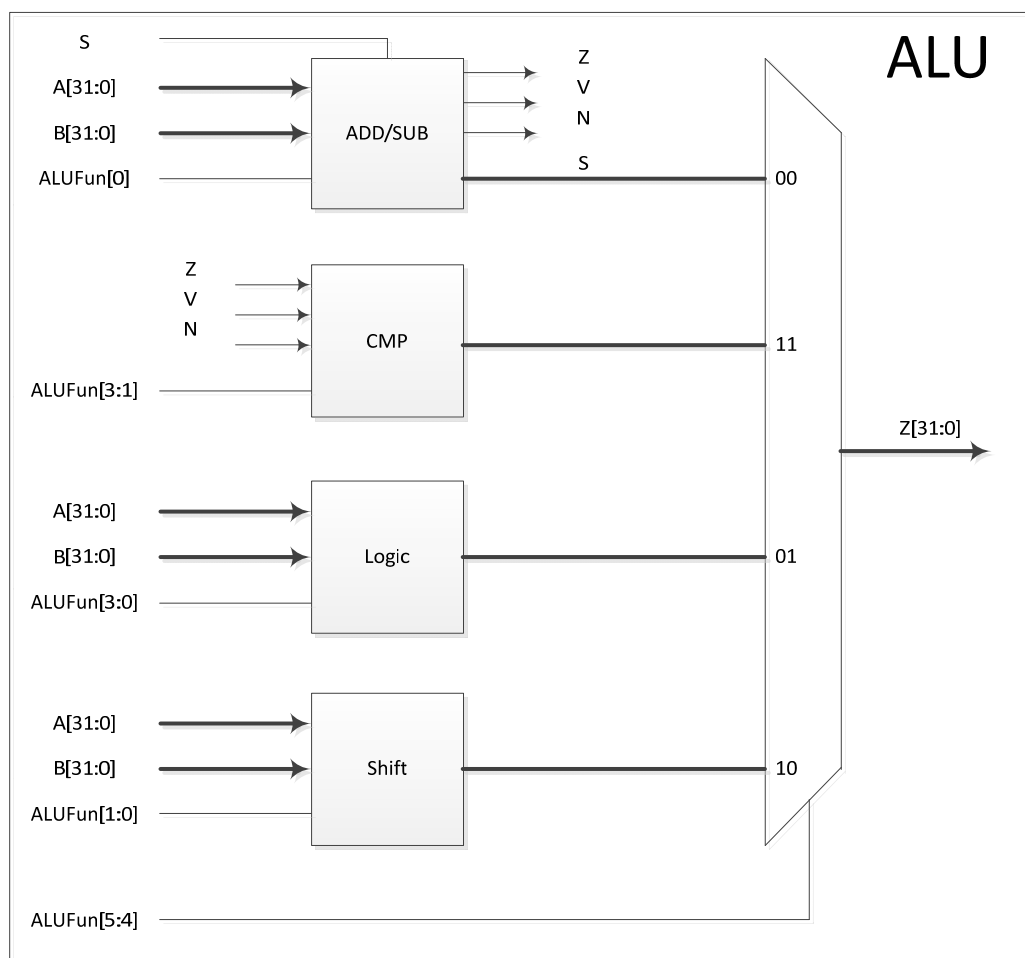- A. 加法运算实现可以直接采用“+”运算符实现，减法通过加法实现（参见理论课讲义）；同时输出 Z（结果为零）、V（结果溢出）、N（结果为负）等标志位，注意有符号数和无符号数标志产生的不同。
- B. 比较运算根据减法运算的结果（Z/V/N）产生，自行分析比较操作与算术运算之间的关系。
- C. 移位运算可以考虑将移位操作拆分为 16 位移位、8 位移位、4 位移位、2 位移位、1 位移位等几个子运算的组合，然后级联形成最后的运算结果。
- D. 逻辑运算可以根据要求直接产生。



ALU 实现示意图（实际可根据自己设计实现）

## 2. 设计一个单周期 MIPS 处理器（40%）。

- A. 本实验完成一个 32 位的单周期 MIPS 架构处理器，实现核心 MIPS 指令集系统的一个子集，如下：
  - i. 空指令：nop (0x00000000, 即 sll \$0,\$0,0)
  - ii. 存储访问指令：lw、sw、lui;
  - iii. 算术逻辑指令：add、addu、sub、subu、addi、addiu、and、or、xor、nor、andi、sll、srl、sra、slt、slti、sltiu;
  - iv. 分支和跳转指令 branch(beq、bne、blez、bgtz、bltz)和 jump(j、jal、jr、jalr);

- v. 其他指令可以根据情况自行添加。
- B. 该处理器支持异常（为简单起见，可以只支持未定义指令异常）和中断（定时器中断）的处理。
- C. Register File 模块提供 32 路 32bits 的寄存器资源，注意：其中\$0 的取值永远为 0，见附件。
- D. 指令存储器地址空间和数据存储器地址空间是分离的，指令存储器实现采用常量数组（ROM）的方式，根据自己设计的程序设定合理的大小，样例见附件。
- E. 数据存储的地址空间被划分为 2 部分：0x00000000~0x3FFFFFFF（字节地址）为数据 RAM，可以提供数据存储功能；0x40000000~0x7FFFFFFF（字节地址）为外设地址空间，对其地址的读写对应到相应的外设资源（LEDs、SWITCH...），见附件。具体地址划分如下：

地址范围（字节地址）	功能	描述
0x00000000~0x000003FF	数据存储器	256×32bits（可以根据需要自行扩展大小）
0x40000000~0x4000000B	定时器	定时器外设地址 Timer
0x4000000C	外部 LEDs	0bit: LED 0 1bit: LED 1 ..... 7bit: LED 7
0x40000010	外部 SWITCH	0bit: Switch 0 1bit: Switch1 ..... 7bit: Switch7
0x40000014	七段数码管	0bit: CA 1bit: CB ..... 7bit: DP 8bit: AN0 9bit: AN1 10bit: AN2 11bit: AN3
0x40000018~0x40000023	UART	UART 外设地址

注：对于 Altera DE2 平台，需额外使用示例代码 `digitube_scan.v` 将硬件上的非扫描模式的七段数码管转换为扫描模式。

- F. 提供一个定时器外设，可以根据设定周期产生外部中断，通过该定时器触发 7 段数码管的扫描显示。

地址范围	功能	备注
0x40000000	定时器 TH	每当 TL 计数到全 1 时，自动加载 TH 值到 TL
0x40000004	定时器 TL	定时器计数器，TL 值随时钟递增



0x40000008	定时器控制 TCON	0bit: 定时器使能控制, 1-enable, 0-disable 1bit: 定时器中断控制, 1-enable, 0-disable 2bit: 定时器中断状态
------------	------------	---

定时器软件操作流程:

- i. 关闭定时器, TCON 写入 0;
- ii. 设置定时器周期, TH 取值决定定时器的计数周期;
- iii. 设置定时器 TL 为 0xFFFFFFFF;
- iv. 启动定时器, TCON 写入 3.


定时器中断软件服务程序流程(此时处理器处于内核态, 监督位为1'):

- i. 定时器中断禁止, 同时中断状态清零, TCON 的 1-2bit 清零,  $TCON \&= 0xffffffff9$ ;
- ii. 保护现场;
- iii. 中断处理代码;
- iv. 恢复现场;
- v. 使能中断, TCON 的 1bit 置 1,  $TCON |= 0x00000002$ ;
- vi. 退出中断服务程序, 跳转到中断发生时保存的断点地址处继续执行 (\$26) .

- G. 根据春季学期设计的 UART 实现一个 MIPS 的 UART 外设, 波特率固定在 9600, 起始位 1 位, 停止位 1 位, 无校验位。访问方式可以采用**中断方式**也可以采用**轮询方式**, 建议采用轮询方式会比较简单。**寄存器根据设计自行决定**, 参考实现的寄存器映射如下:

地址范围	功能	备注
0x40000018	串口发送数据 UART_TXD	串口发送数据寄存器, 只有低 8bit 有效; <b>对该地址的写操作将触发新的 UART 发送</b>
0x4000001C	串口接收数据 UART_RXD	串口接收数据寄存器, 只有低 8bit 有效
0x40000020	串口状态、控制 UART_CON	0bit: 发送中断使能, 1-enable, 0-disable 1bit: 接收中断使能, 1-enable, 0-disable 2bit: 发送 (中断) 状态, 每当 UART_TXD 中的数据发送完毕后该比特置 '1', 当执行对该地址的读操作后, 将自动清零 3bit: 接收 (中断) 状态, 每当 UART_RXD 中已经接收到一个完整的字节时该比特置 '1', 当执行对该地址的读操作后, 将自动清零 4bit: 发送模块状态, 0-发送模块处于空闲状态, 1-发送模块处于发送状态

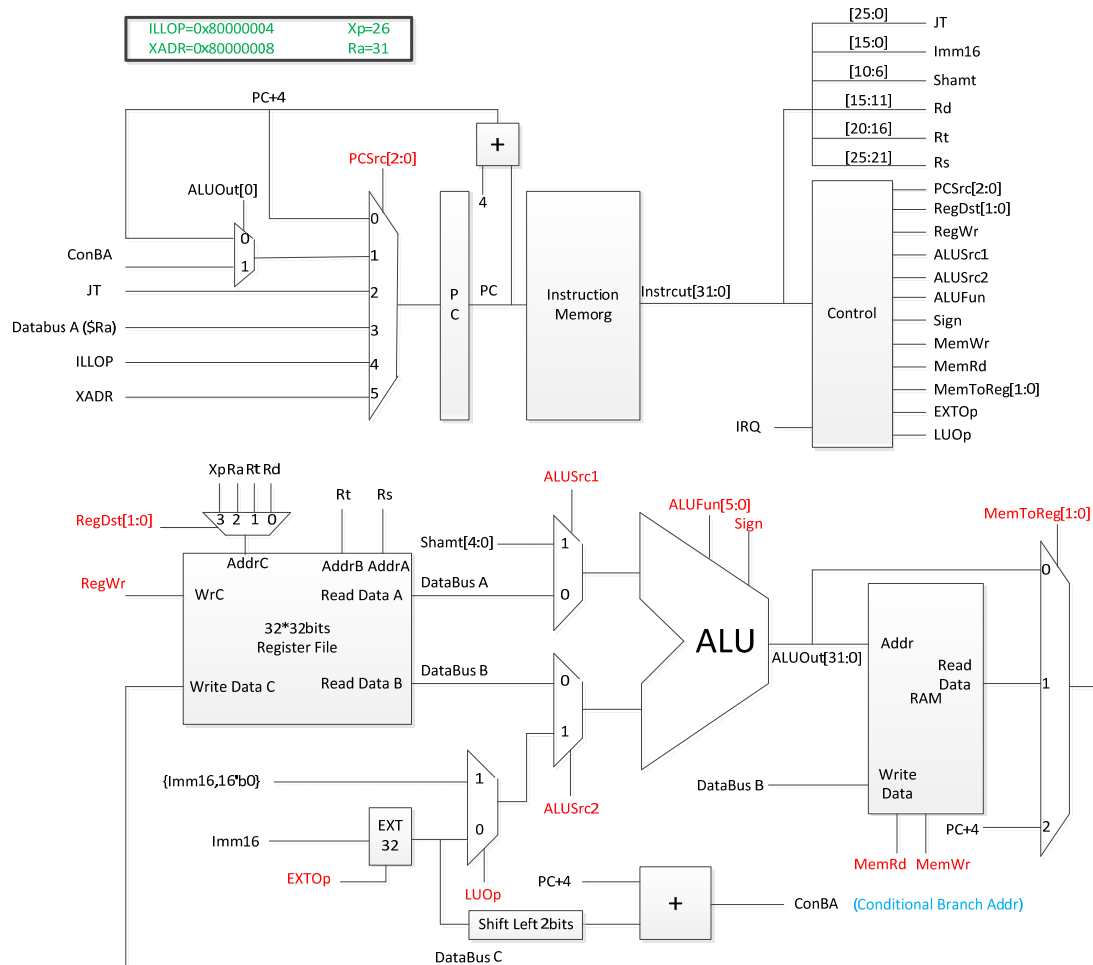- H. 单周期处理器可以参照下面的结构实现, 也可以根据讲义或者扩充后的指令集自行设计实现。



- 1) PCSrc, PC 的值可以有 6 种选择：正常执行时，PC+4；条件分支时，ConBA 或者 PC+4，根据条件分支中的条件判断结果而定（ALUOut[0]），ConBA 来自于 PC+4 与指令中 16 位立即数左移 2 位后的数值之和；直接跳转时，JT，其值来自于 J 型指令中的 26 位地址；寄存器跳转时，Databus A，其值取自 \$Ra；发生中断时，ILLOP（常量 0x80000004）；发生异常时，XADR（常量 0x80000008）。
- 2) RegDst，写入寄存器的地址可以有 4 种选择：R 型指令中，指令中的 Rd；I 型指令中，指令中的 Rt；JAL/JALR 指令中，来自 Ra（常量，31）；异常处理时，Xp（为简化处理，这里指定为常量 26，即发生中断或者异常时，返回地址将保存到 \$26 寄存器中）。
- 3) EXTOp，根据指令产生 16 位立即数的 32 位扩展，无符号扩展和有符号扩展。
- 4) LUOp，根据指令 LUI，将 16 位立即数装入 32 位数的高 16 位。
- 5) ALUSrc1、ALUSrc2，根据指令决定参与 ALU 运算的两个操作数。
- 6) ALUFun，ALU 运算功能控制，同前面的 ALU 设计中要求。
- 7) Sign，决定 ALU 运算的性质，有符号数还是无符号数。
- 8) MemWr、MemRd，数据 memory 读写控制信号。

- 9) MemToReg, 根据指令决定写入寄存器的数据来源, 有 3 种选择: 运算指令, ALU 的输出将被写入寄存器; Load 指令, 数据存储器中的数据将被写入寄存器; JAL/JALR 指令或者异常中断过程中, PC+4 将被写入寄存器中。
- 10) PC 的最高位 PC[31] 为监督位。当该位为 '1' 时, 处理器处于内核态, 此时异常和中断被禁止; 当该位为 '0' 时, 处理器处于普通态, 此时允许发生中断和异常。**注意 PC[31] 不能作为地址最高位去索引指令存储器**, 取指令时应当固定将地址最高位置零。只有 RESET、异常、中断等有可能将 PC[31] 设置为 '1', 其他指令不能设置该位为 '1', JR 和 JALR 指令可以使监督位清零。
- 在处理器复位后, PC 中的值应该为 0x80000000 (处于内核态);
  - 发生中断时, PC 中的值应该为 0x80000004 (处于内核态);
  - 在发生异常时, PC 中的值应该为 0x80000008 (处于内核态);
  - PC+4 逻辑电路实现时应该保证 PC[31] 不变;
  - 分支语句和 J、JAL 语句不应该改变 PC[31];
  - 当执行 JR、JALR 指令时, PC[31] 的值由跳转地址 (\$Ra) 中的第 31 位 (最高位) 决定。
- I. 设计一个简单的编译程序, 能够将简单的汇编代码编译为机器码。
- J. 设计一个计算两个整数的最大公约数的汇编程序, 使用设计的编译程序得到机器码, 要求通过 UART 输入两个 8bits 的操作数, 通过七段数码管显示十六进制的操作数 (必须通过定时器中断以扫描的形式进行数码管显示, 七段译码采用软件译码, 定时中断频率为扫描频率), 通过 8 个 LEDs 显示计算结果并通过 UART 输出, 自行设计接口逻辑。

### 3. 在单周期 MIPS 处理器的基础上, 设计一个 5 级流水线的 MIPS 处理器 (30%)。

- A. 采用如下方法解决竞争问题:
- i. 采用完全的 forwarding 电路解决数据关联问题。
  - ii. 对于 Load-use 类竞争采取阻塞一个周期+Forwarding 的方法解决
  - iii. 对于分支指令在 EX 阶段判断 (提前判断也可以), 在分支发生时刻取消 ID 和 IF 阶段的两条指令。
  - iv. 对于 J 类指令在 ID 阶段判断, 并取消 IF 阶段指令。
- B. 将计算最大公约数的程序在流水线 MIPS 处理器中正常运行。